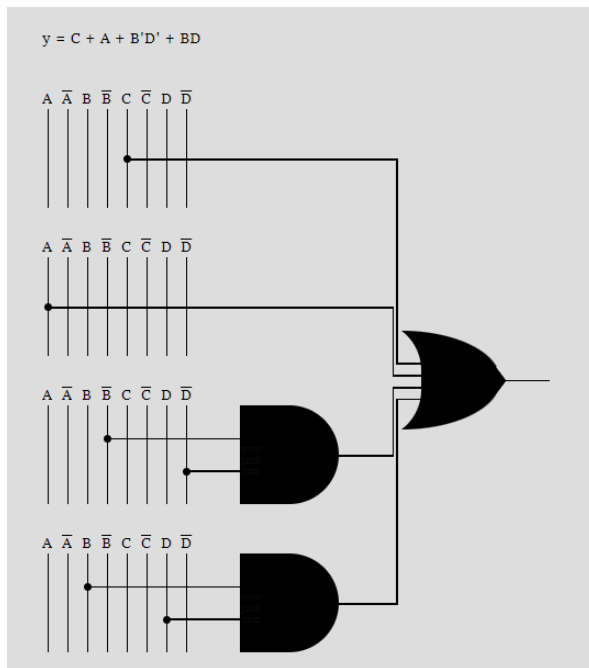



SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES OBTENIDAS (EN UN ARCHIVO PDF)

LOS DISPLAYS DE 7-SEGMENTOS LOS NÚMEROS DE ENTRADA


A1




B1

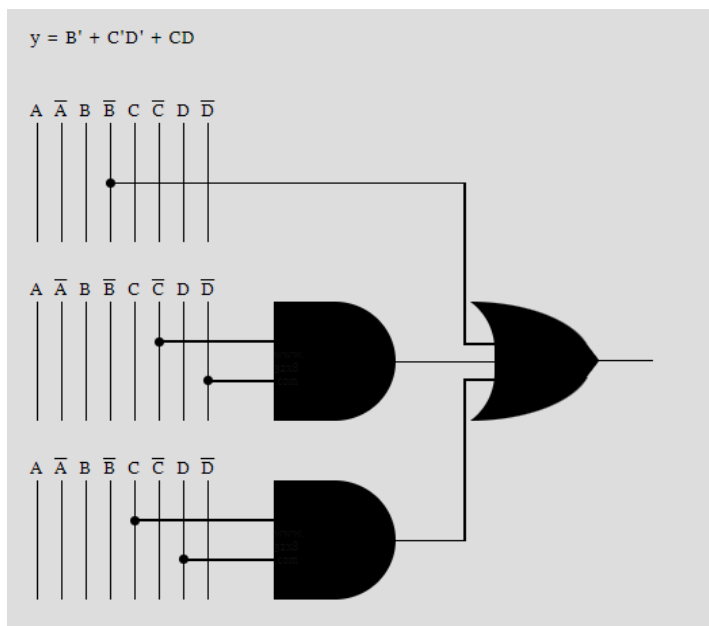


C1

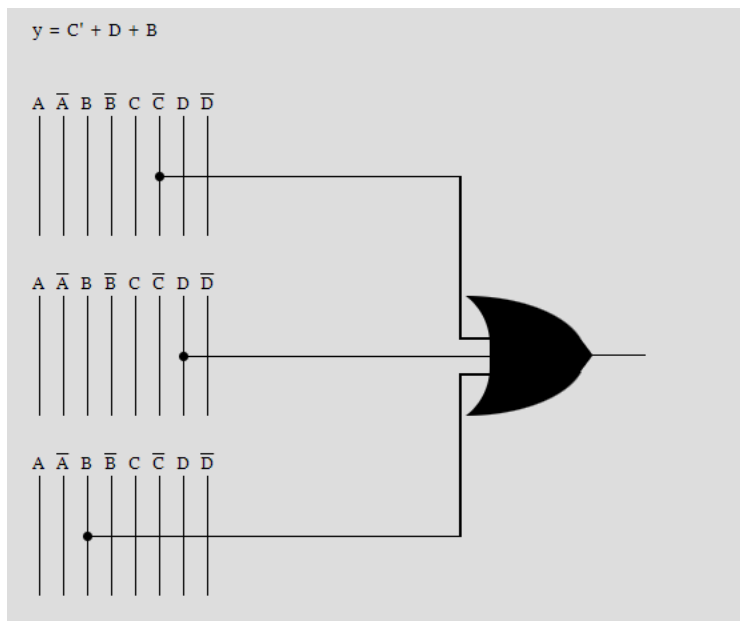


D1

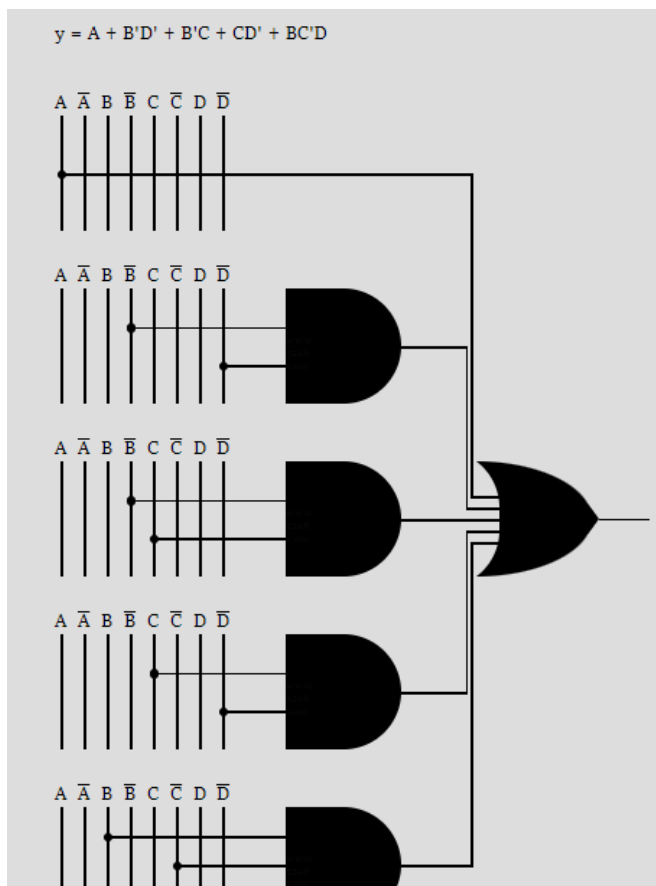


E1

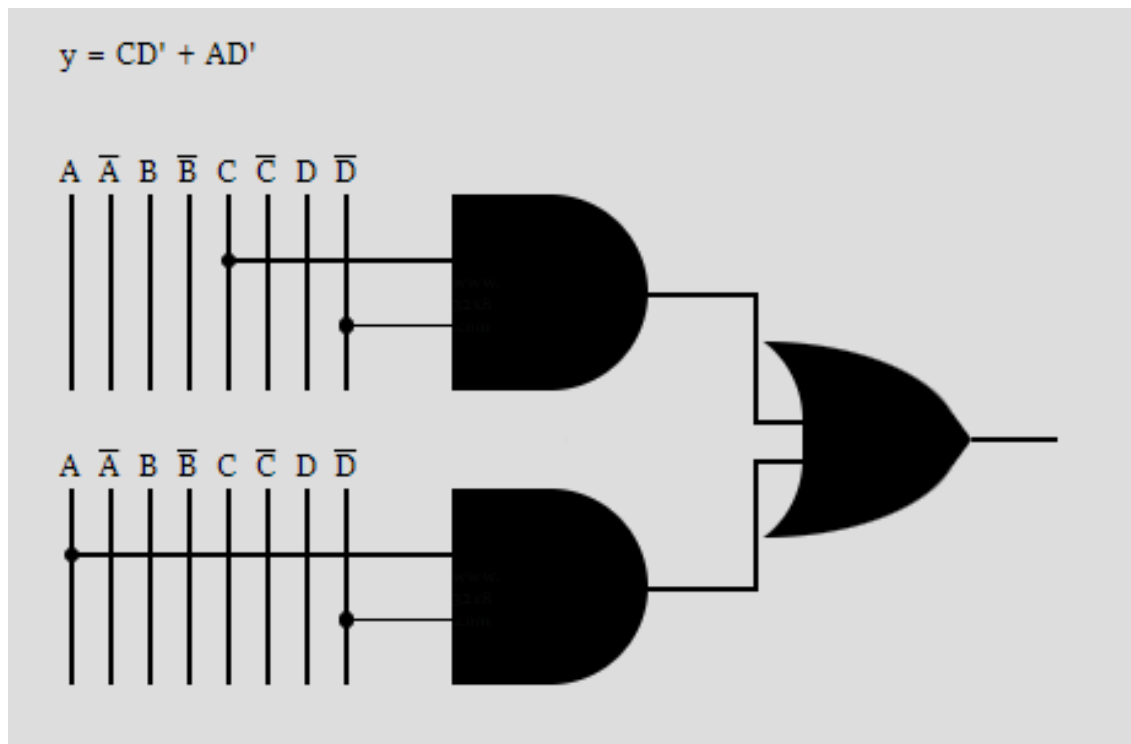

F1

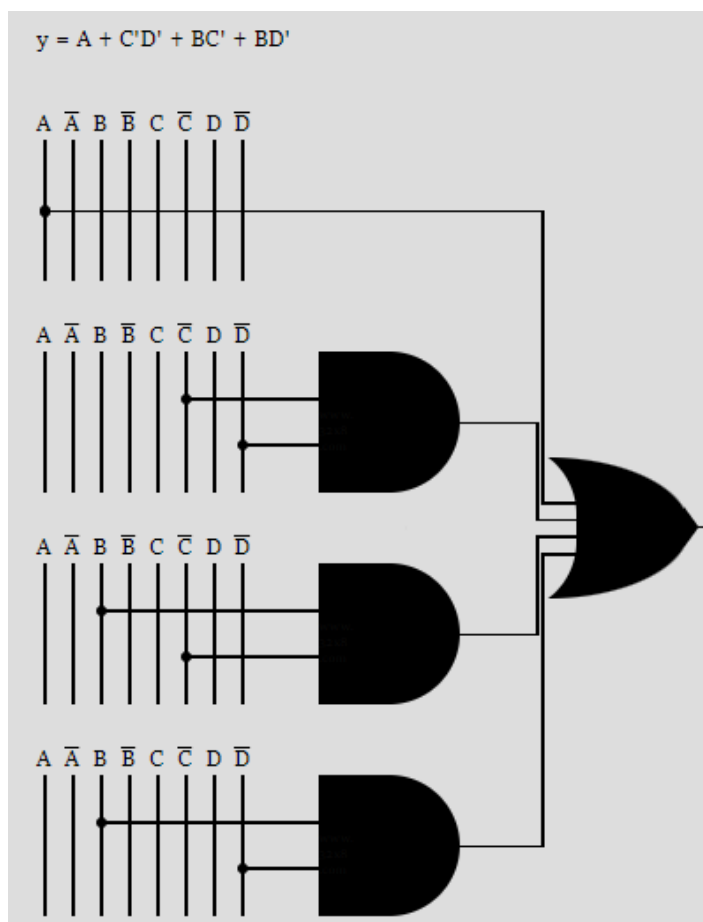

G1

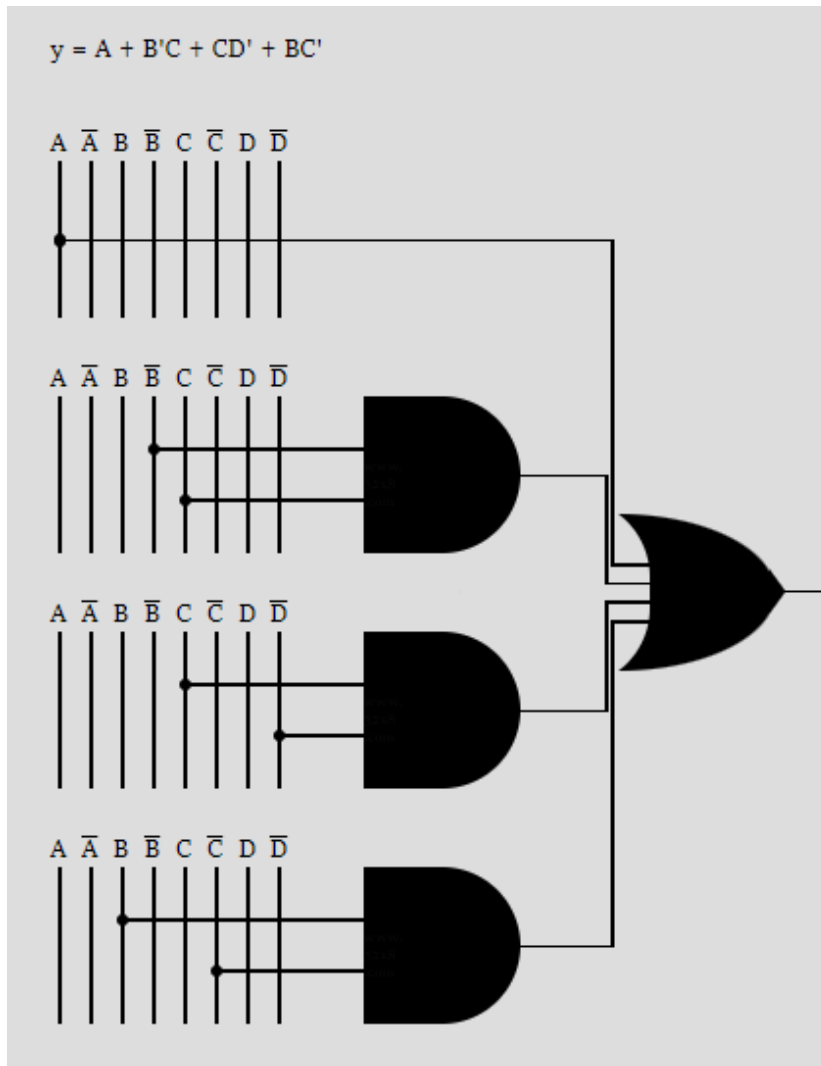


LOS DISPLAYS DE 7-SEGMENTOS LA
SUMA FINAL


**ESTE SE VA A MOSTRAR EN EL PRIMER
DISPLAY**

Los A1, D1,E1,F1,G1 son de clase de DONT CARE
porque el dígito que se va a mostrar está compuesto
por los dos segmentos restantes que son B1 y C1.

B1

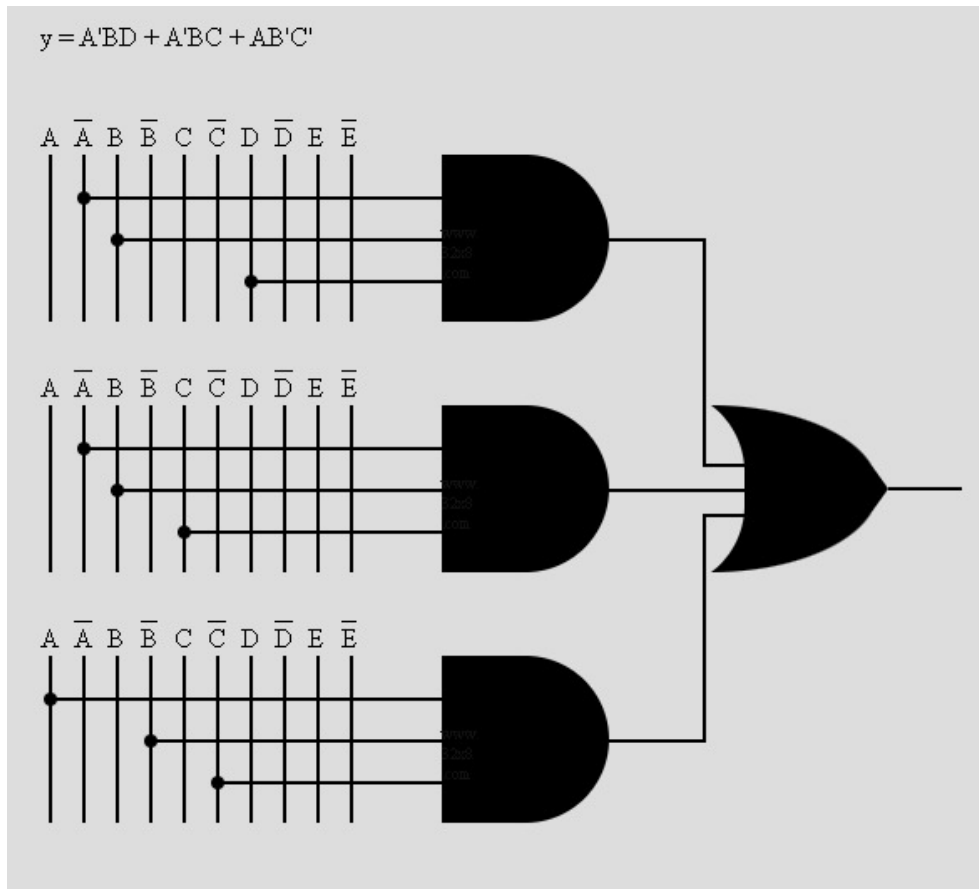


C1

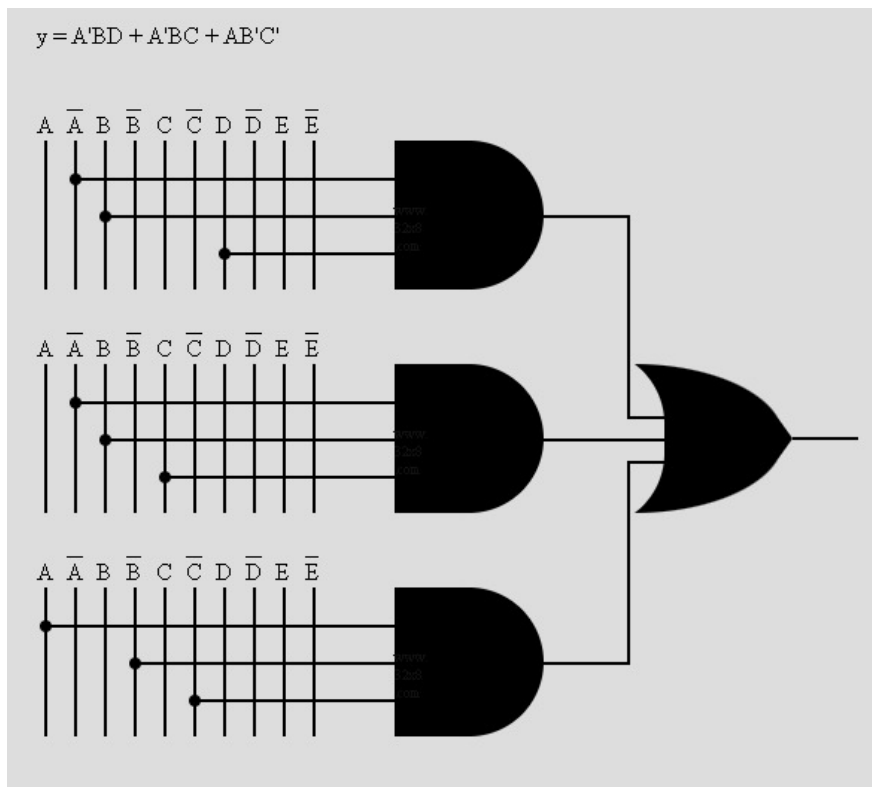


ESTE SE VA A MOSTRAR EN EL SEGUNDO
DISPLAY


A1

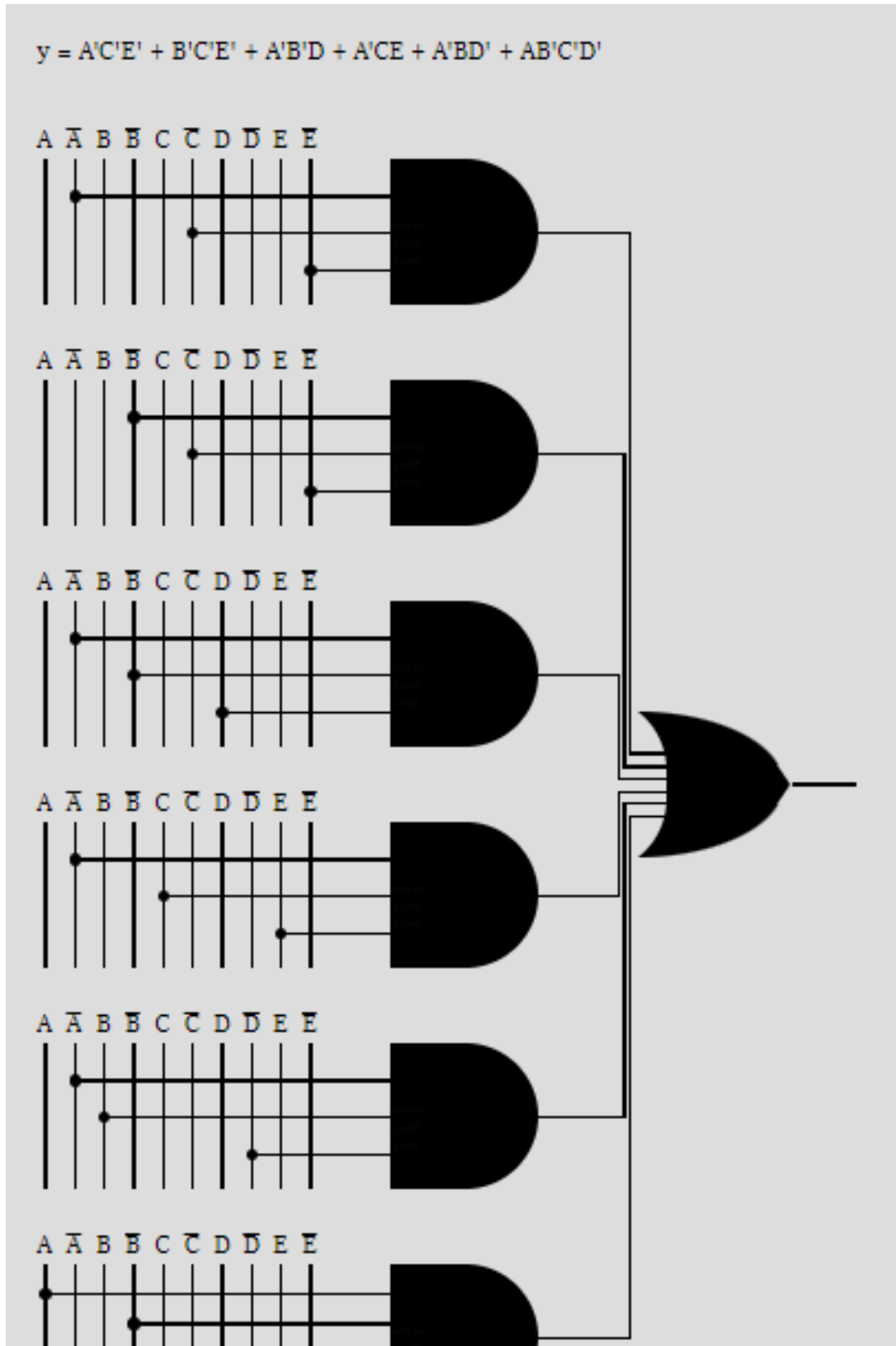


B2

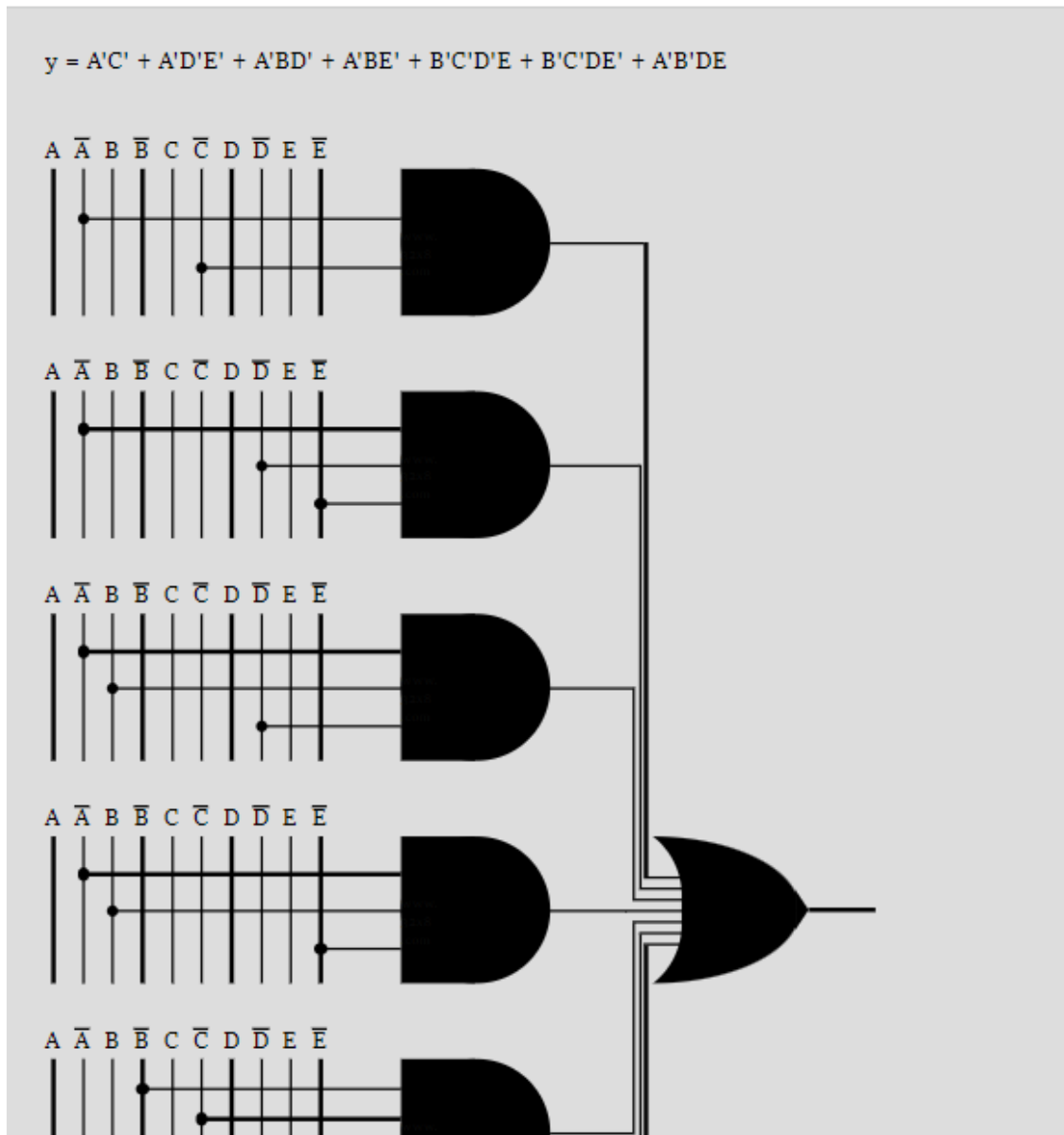


C2

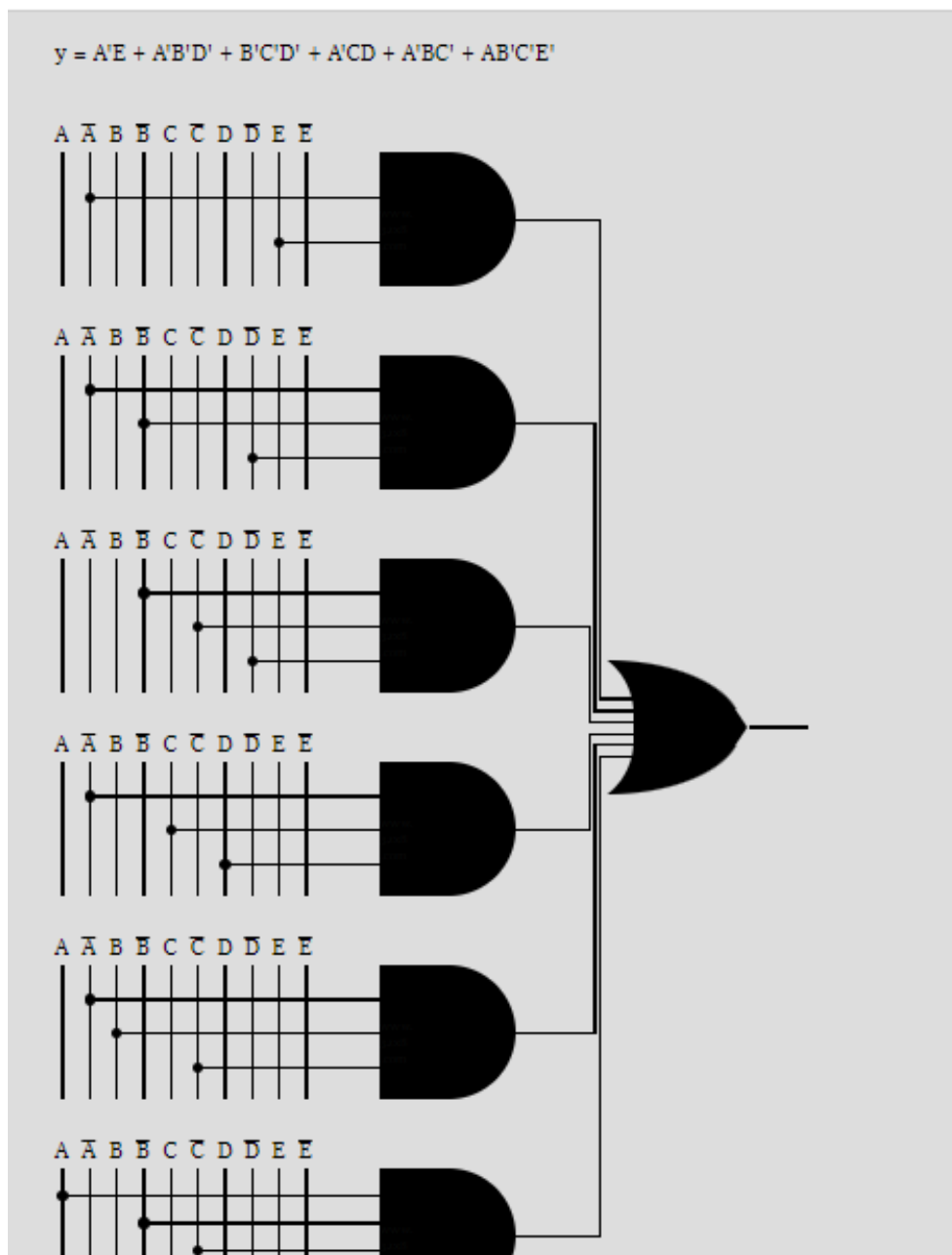


D2

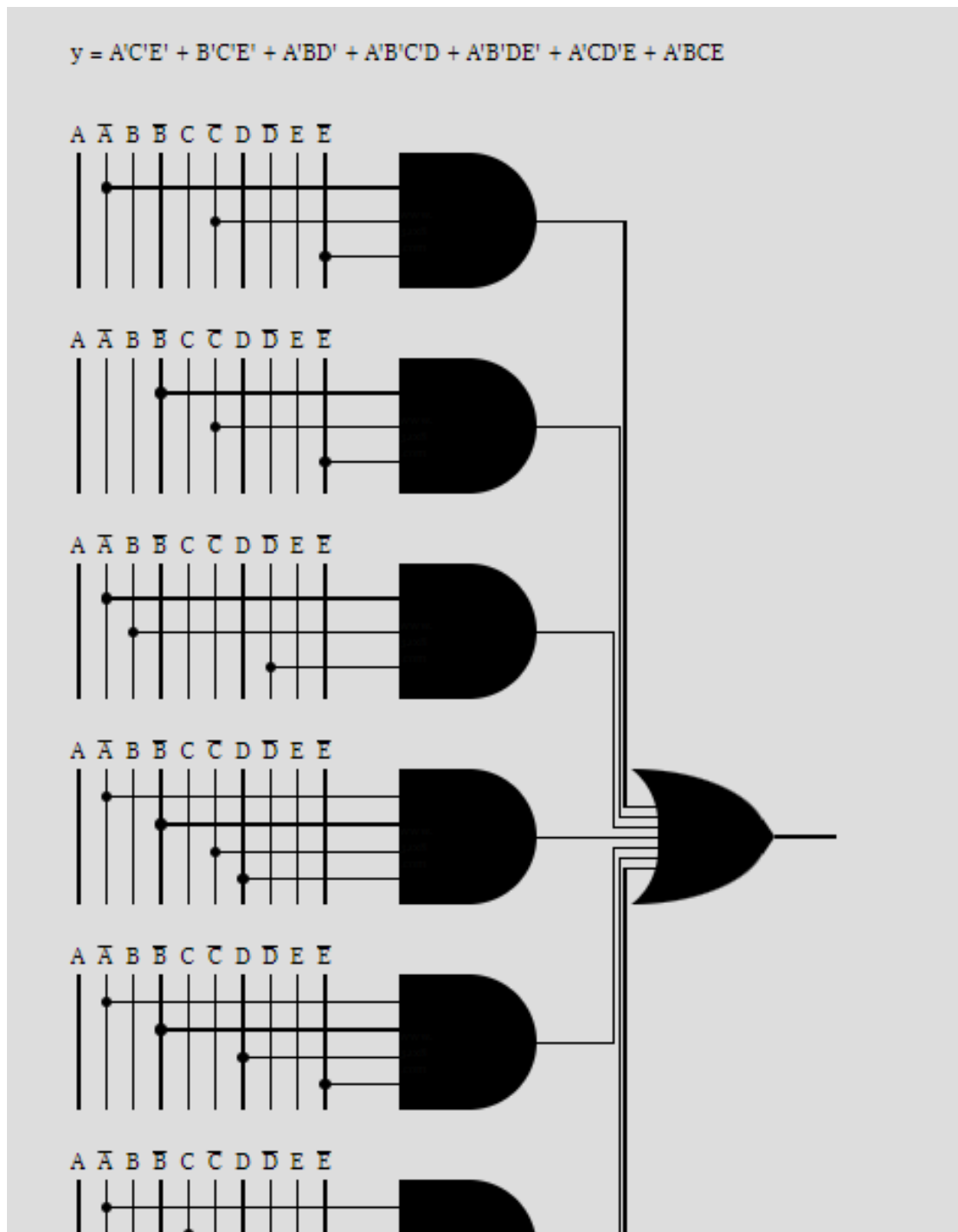

E2

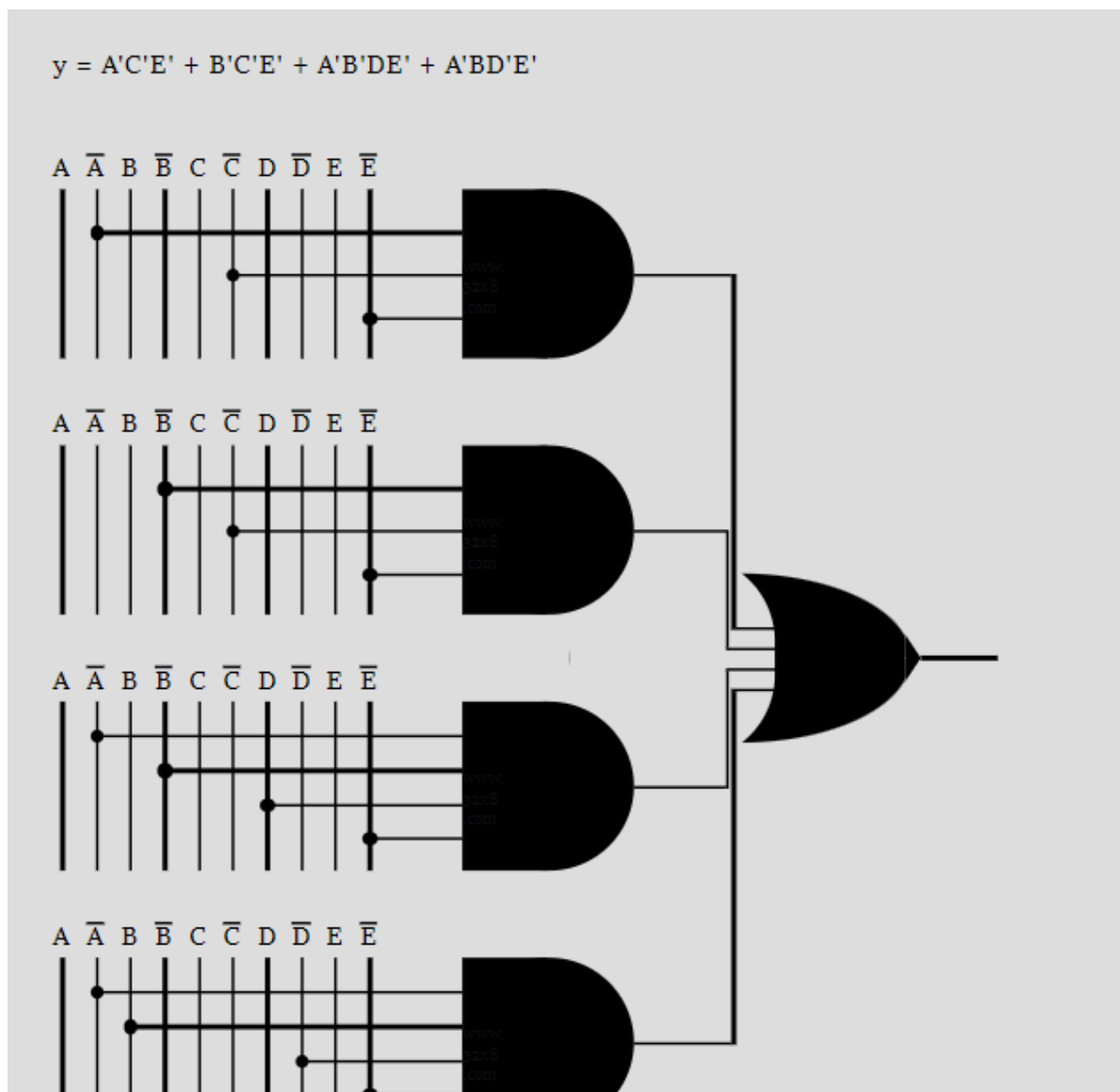

F2

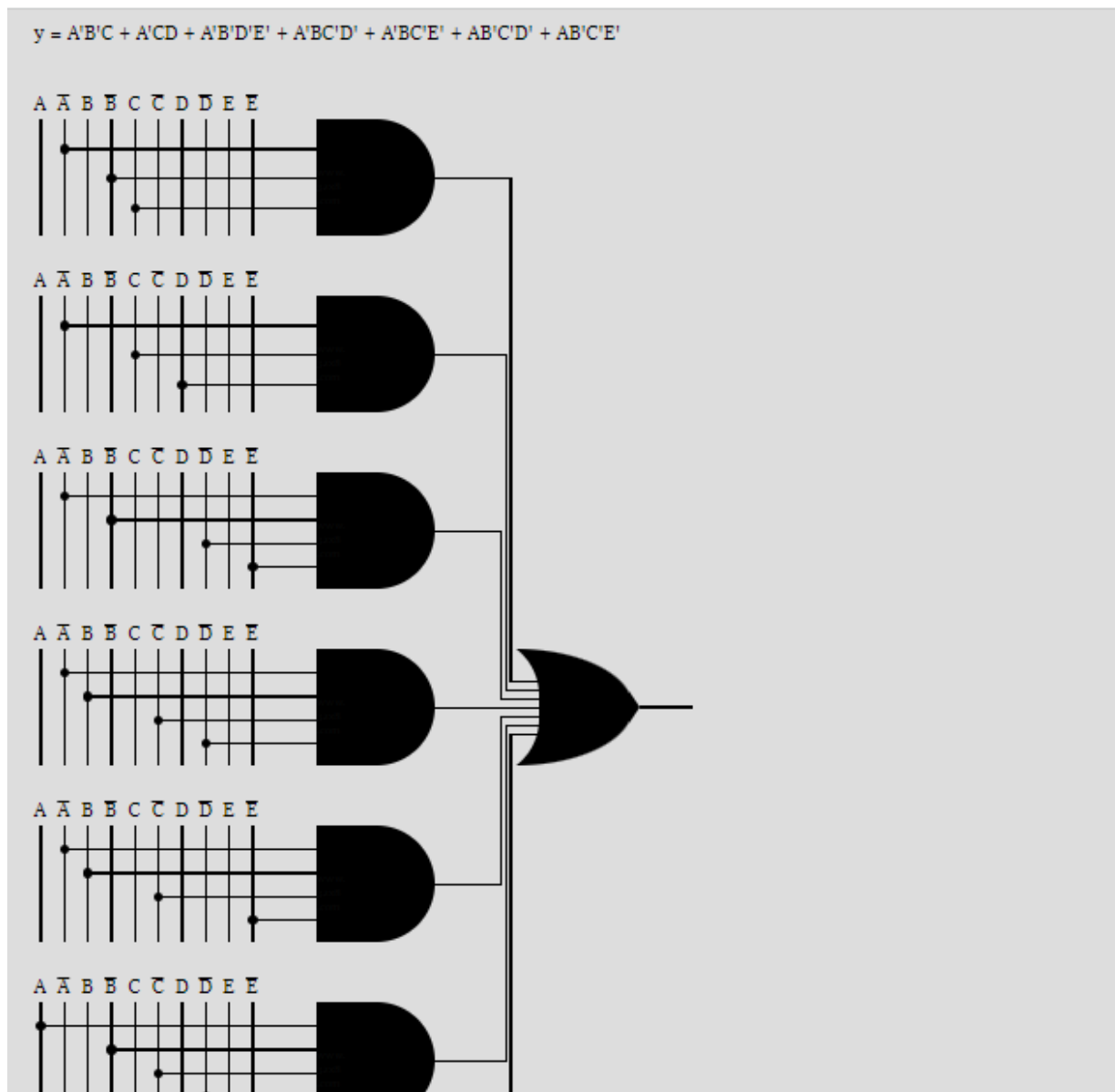

G2

$$y = A'CD' + A'CE' + A'BD' + A'BC + A'B'C'D + AB'C'E'$$

